

## DISEÑO del CIRCUITO

- Ecuaciones de diseño de la datasheet al circuito no invertido.

$$T_{RP}(s) = A_{RP} \cdot \frac{s \cdot \omega_m / Q}{s^2 + s \cdot \omega_m / Q + \omega_m^2}$$

- $A_{RP} = \frac{R_4}{R_3} = \frac{50k\Omega}{R_3}$  } Para 0dB,  $R_3 = 50k\Omega$

- $Q = 1 + \frac{R_4(R_3 + R_2)}{R_3 R_2} \cdot \left( \frac{R_2 R_{F1} C_1}{R_1 R_{F2} C_2} \right)^{1/2}$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = R_2 = R_3 = 50k\Omega \\ C_1 = C_2 = 1000pF \\ R_{F1} \\ R_{F2} \\ R_4 \end{array} \right\} \text{ diseño}$$

$$Q = \frac{1 + \frac{(R_3 + R_2)}{R_2}}{2} \cdot \sqrt{\frac{R_{F1}}{R_{F2}}}$$

- $\omega_m^2 = \frac{R_2}{R_1 \cdot R_{F1} \cdot R_{F2} \cdot C_1 C_2} = \frac{1}{R_{F1} R_{F2} C_1 C_2}$

$$\omega_m^2 = (2\pi \cdot 60kHz)^2 = (12000\pi)^2 = \frac{1}{R_{F1} R_{F2} \cdot 10^{-10} F}$$

$$R_{F1} \cdot R_{F2} = 703,62 M\Omega^2$$

Elegimos  $R_{F1} = 10k\Omega$  y  $R_{F2} = 68k\Omega + 2,2k\Omega$

Luego:  $Q = 2,64 = \frac{1 + \frac{50k + 1}{R_4}}{2} \cdot \sqrt{\frac{10k}{70,2k}}$

$$\frac{2,64 \cdot 2}{\sqrt{\frac{10}{70,2}}} = 1 + \frac{50k + 1}{R_4}$$

$$13,98 - 2 = \frac{50k\Omega}{R_4}$$

$$\rightarrow R_4 = 4,17 k\Omega$$

Elige  $R_4 = 3,9k\Omega + 220\Omega$   
 $R_4 = 4,12k\Omega$